

Wettbewerber	DCC	Motorola	DCC und Motorola zugleich	Anzahl Ausgänge	Anschluss steckbar	gemeinsame Kathode/Anode pro Signal einstellbar	Signale auf Decoder nutzbar?	schweizerische Lichtsignale	Hilfssignale, Sperrsignale	Zwergsignale	Phantombilder	Signalisation mehrerer Länder in einem Decoder	fertig aufgebaut mit Gehäuse	dunkelphase	Dunkelphase einstellbar?	Lichteffekte	Magnetweichen	Motorweichen	Ablaufsteuerungen	Fremdspisung	PDM	Preis (UVP) in EURO					
Qdecoder ZA1-16+ Standard	ja	ja	ja	16	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	64.95	19	Der Preis / Leistungssieger	
Qdecoder ZA1-16+ Deluxe	ja	ja	ja	16	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	72.95	20		
Qdecoder ZA1-16 Standard	ja	ja	ja	16	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja	54.95	15		
Qdecoder ZA1-16 Deluxe	ja	ja	ja	16	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja	54.95	16		
Qdecoder ZA2-16+ Standard	ja	ja	ja	16	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	79.95	21		
Qdecoder ZA2-16+ Deluxe	ja	ja	ja	16	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	87.95	22		
Littfinski Lichtsignaldec. SBB	ja	ja	ja	18	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	56.90	7	Bei LDT sind sind sehr viele Länder erhältlich, aber jeweils in einem separaten Decoder	
Littfinski Lichtsignaldec. DB	ja	ja	nein	18	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	56.90	6	nur einfache Signale aber mit Vorsignalen	
ESU Signalpilot	ja	ja		16	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja		69.99	15	Implementierung weiterer Länder für die Zukunft vorgesehen		
LS Digital	ja	nein	nein	9	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein					ja	nein		nein	ja	49.80	4	es braucht 2 Stück für eine ähnliche Funktion wie bei den anderen, da nur 9 Ausgänge hat	
Digiejis 4018	ja	nein	nein	16	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja					ja	ja		nein	ja	nein	37.80	7	hat Möglichkeit für 4 deutsche Signale oder Licht oder Weichen. 8 Lichtsignale mit 2 Schaltzuständen oder 2 Lichtsignale mit 4 Schaltzuständen
	10	8	7		4	3	7	7	9	4	5	4	7	9	9	7	7	8	7	3	4	9	7	-			

Auf Grund der fortlaufenden technischen Entwicklung, können unter Umständen einige der obigen Angaben überholt sein.